

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**FLURBELEUCHTUNG****Tipps zur Planung der Flurbeleuchtung****Vorgehen bei der Planung der Schaltung**

- Nutzt als Schalter nur zwei Wechselschalter.
- Die Glühlampe liegt nicht zwischen den Schaltern.
- Baut einen Stromkreis auf mit zueinander gerichteten Schaltern, sodass der Stromkreis geschlossen ist.